

Problema 903: Dibuja un circuito que está formado por una pila, una lámpara, un interruptor, un motor, un fusible e hilos conductores, indicando el nombre de los componentes.

