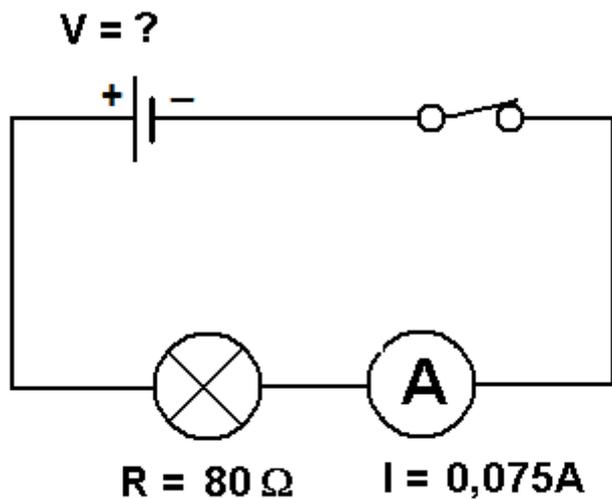


Problema 923: Calcula la diferencia de potencial de la pila que alimenta este circuito:



$$V = I \cdot R$$

$$V = I \cdot R = 0,075A \cdot 80\Omega = \underline{\underline{6V}}$$