

Problema 905: Dibuja un circuito con una pila, un interruptor y tres bombillas en serie.

