

Problema 906: Dibuja un circuito con una pila, un interruptor y tres bombillas en paralelo.

