

Problema 907: Dibuja un circuito mixto con dos bombillas en paralelo conectadas en serie a otra bombilla.

